

Contraintes de Stabilité


Analyse Temporelle

MASTER ACSI M2

Habib MEHREZ




Arbres et réseaux combinatoires

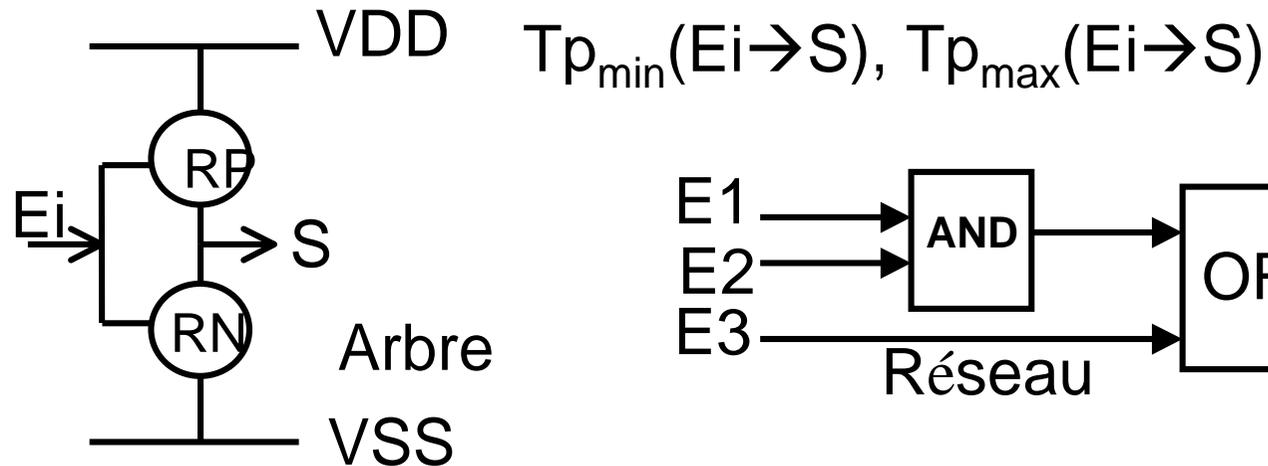

$T_{p_{\min}} \sim T_{p_{\max}}$

Instabilité

$T_{p_{\min}} \ll T_{p_{\max}}$

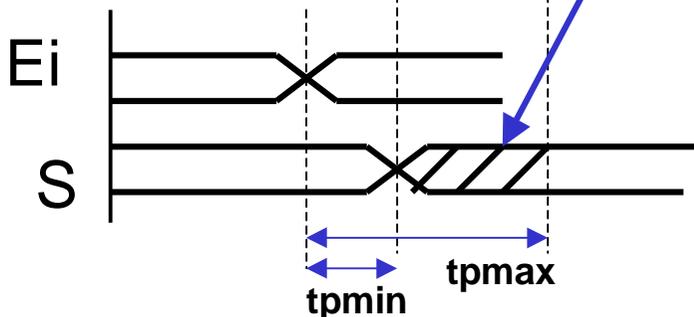



Cas général

$$T_{p_{\min}}(E_i \rightarrow S_j) = \text{Min} \left(\sum \text{tp}_{\min_chemins} \right)$$

$$T_{p_{\max}}(E_i \rightarrow S_j) = \text{Max} \left(\sum \text{tp}_{\max_chemins} \right)$$



Portes séquentielles

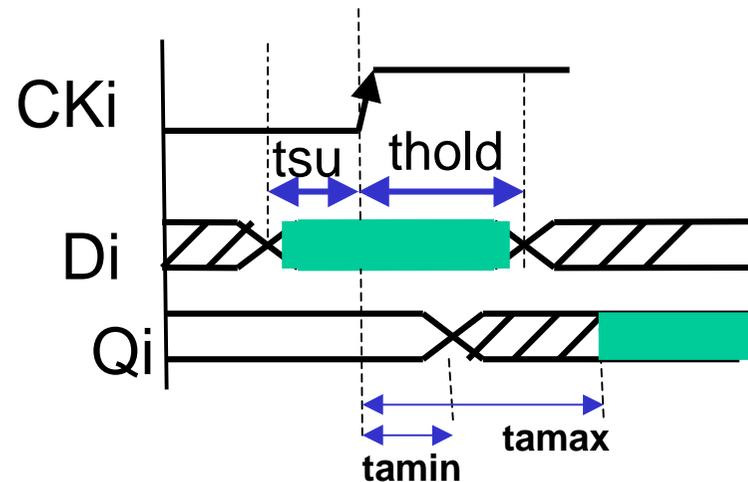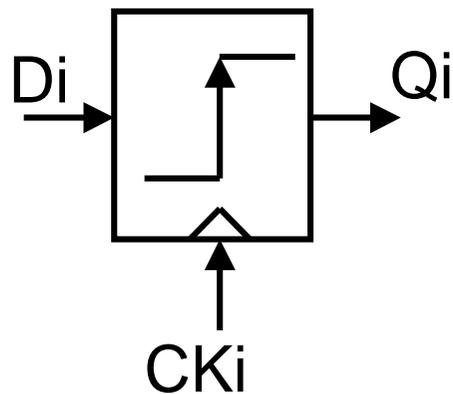

Tsu: Setup time (temps de pré-établissement) $tsu(Di/CKi)$

Th: Hold time (temps de maintien) $th(Di/CKi)$



Ta: Access time (temps d'accès) $ta_min(CKi \rightarrow Qi)$

Ta: Access time (temps d'accès) $ta_max(CKi \rightarrow Qi)$

En pratique $ta_min(CKi \rightarrow Qi) = ta_max(CKi \rightarrow Qi)$



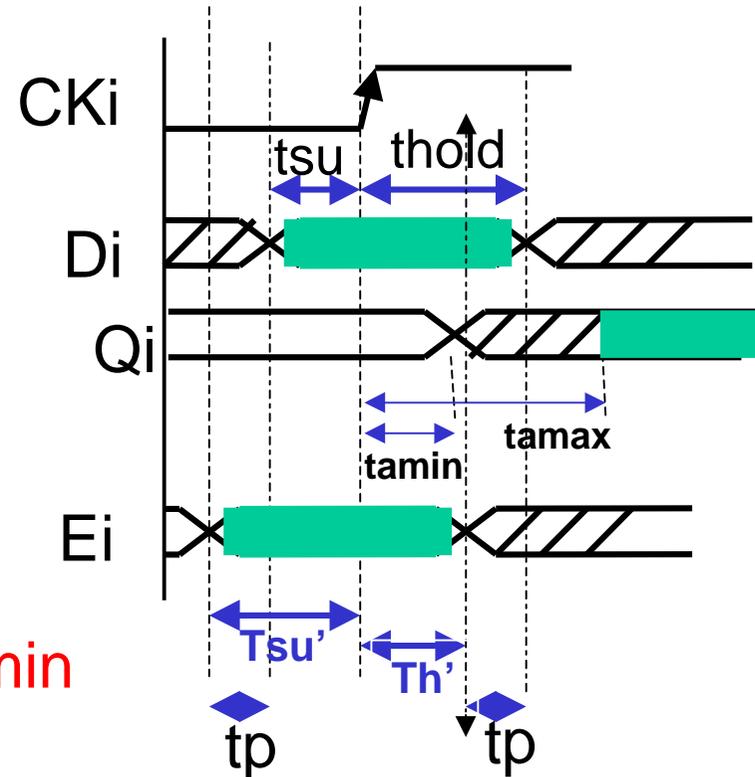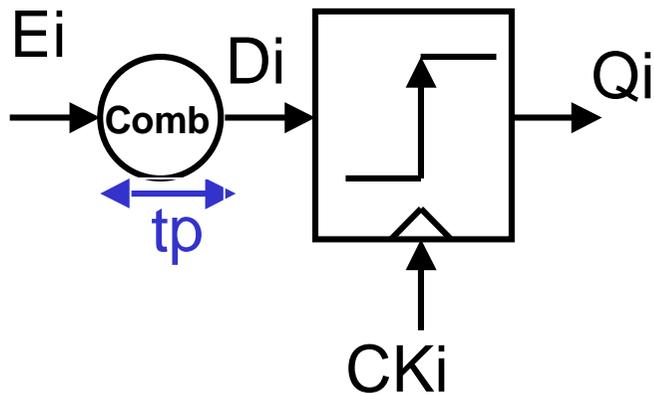Contraintes temporelles: Retard sur les données





$$T_{su}' > t_{su} + t_{pmax} > t_{su} + t_{pmin}$$

$$T_h' > t_h - t_{pmin} > t_h - t_{pmax}$$



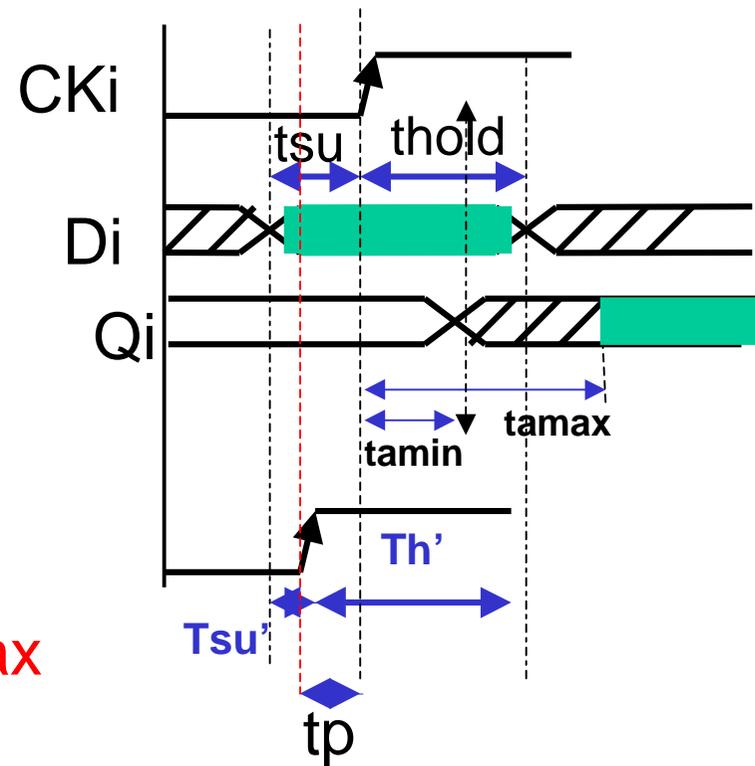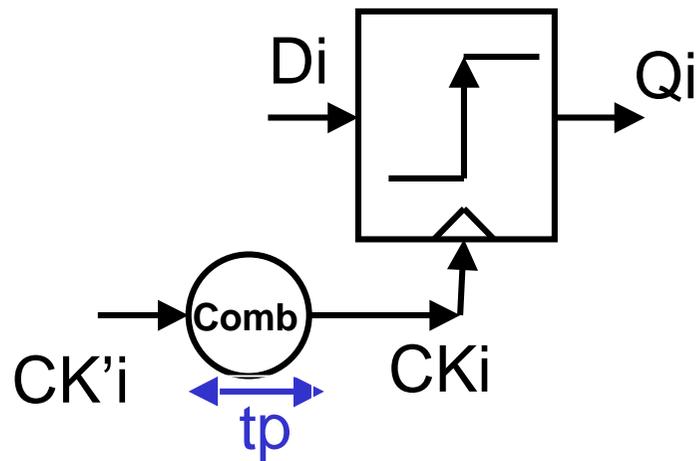Contraintes temporelles: Retard sur l'horloge




$T_{su'} > tsu - tp_{min} > tsu - tp_{max}$

$Th' > th + tp_{max} > th + tp_{min}$



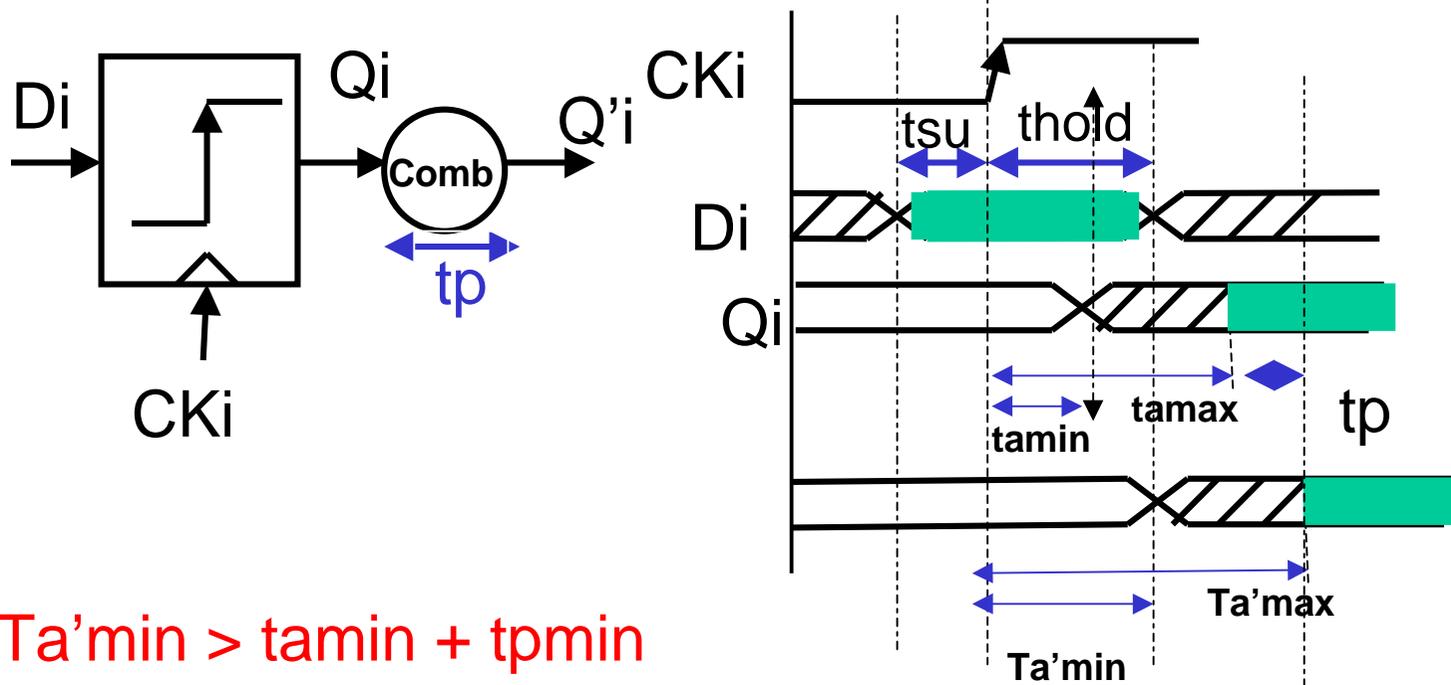Contraintes temporelles: Retard sur l'horloge




$$Ta'_{min} > t_{amin} + t_{pmin}$$

$$Ta'_{max} > t_{amax} + t_{pmax}$$



Contraintes temporelles: Cas général

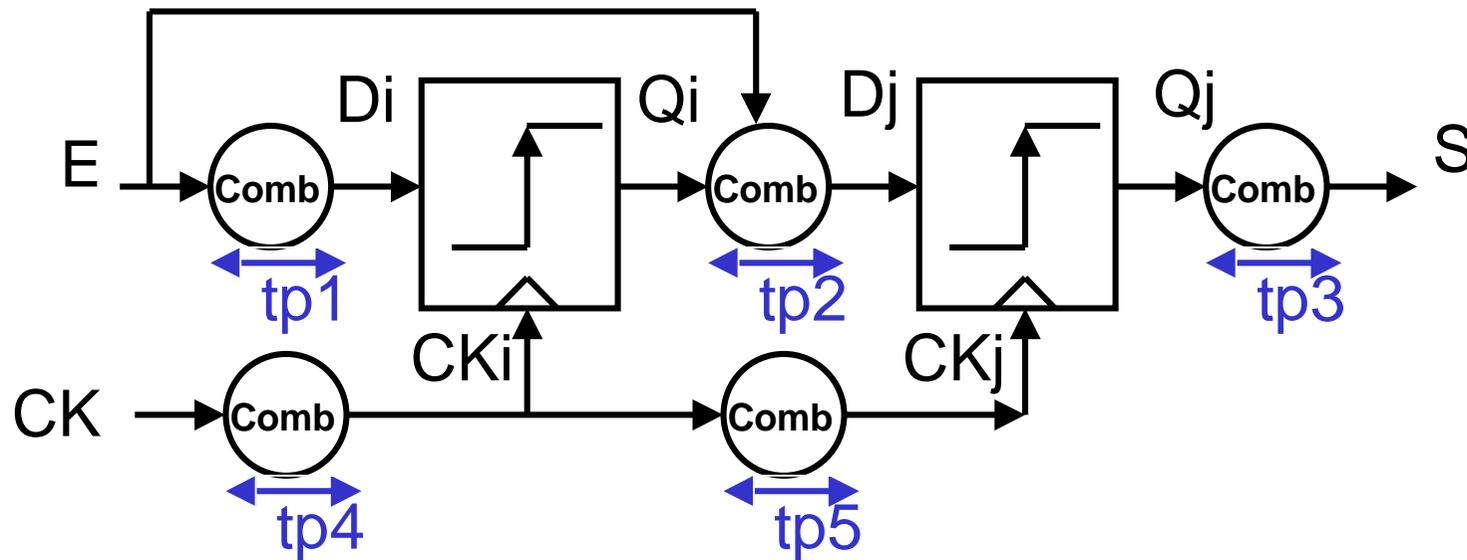

Définir pour chaque:

Entrée E , $tsu(E/CK)$ et $tH(E/CK)$?

Sortie S , $ta_{min}(CK \rightarrow S)$ et $ta_{max}(CK \rightarrow S)$?



Contraintes temporelles: Cas général

$$Tsu(E/CK) = \text{Max_chemins_i} \{tsu(Di/Cki) + tp_max(E \rightarrow Di) - tp_min(CK \rightarrow Cki)\}$$


$$Th(E/CK) = \text{Max_chemins_i} \{th(Di/Cki) - tp_min(E \rightarrow Di) + tp_max(CK \rightarrow Cki)\}$$

$$Ta_max(CK \rightarrow S) = \text{Max_chemins_i} \{ta_max(Cki \rightarrow Qi) + tp_max(Qi \rightarrow S) + tp_max(CK \rightarrow Cki)\}$$

$$Ta_min(CK \rightarrow S) = \text{Min_chemins_i} \{ta_min(Cki \rightarrow Qi) + tp_min(Qi \rightarrow S) + tp_min(CK \rightarrow Cki)\}$$




Contraintes temporelles: Cas général

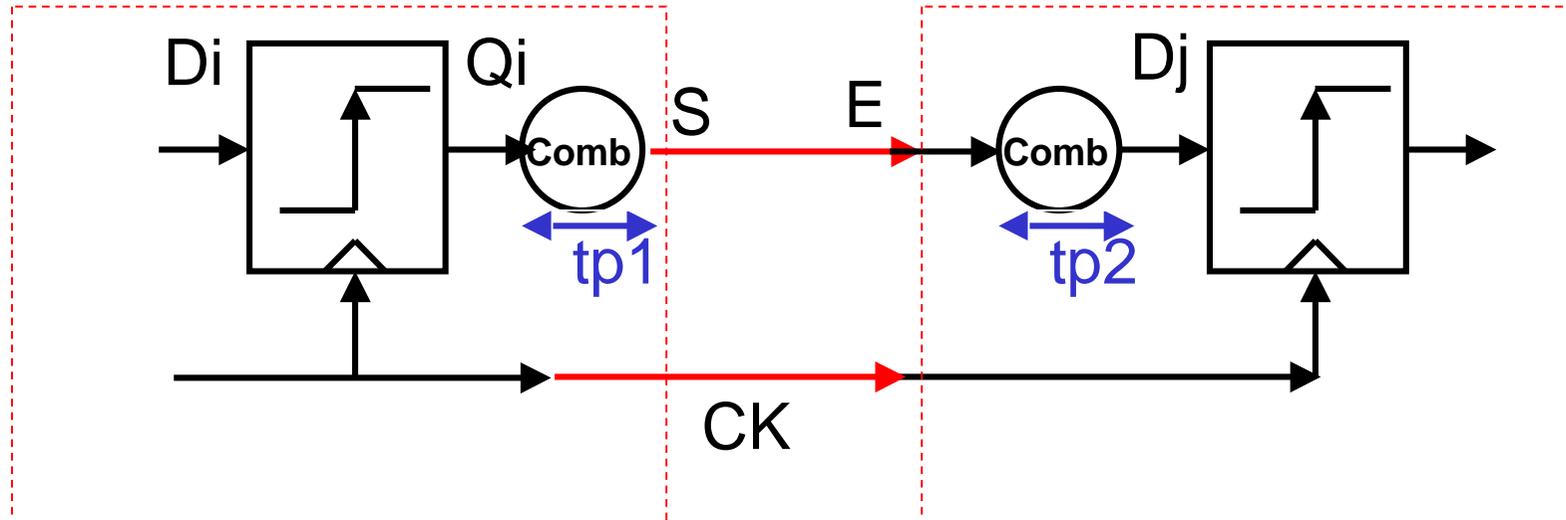

$$T_{\text{cycle}} > t_{a_max}(CK \rightarrow S) + t_{su}(E/CK)$$



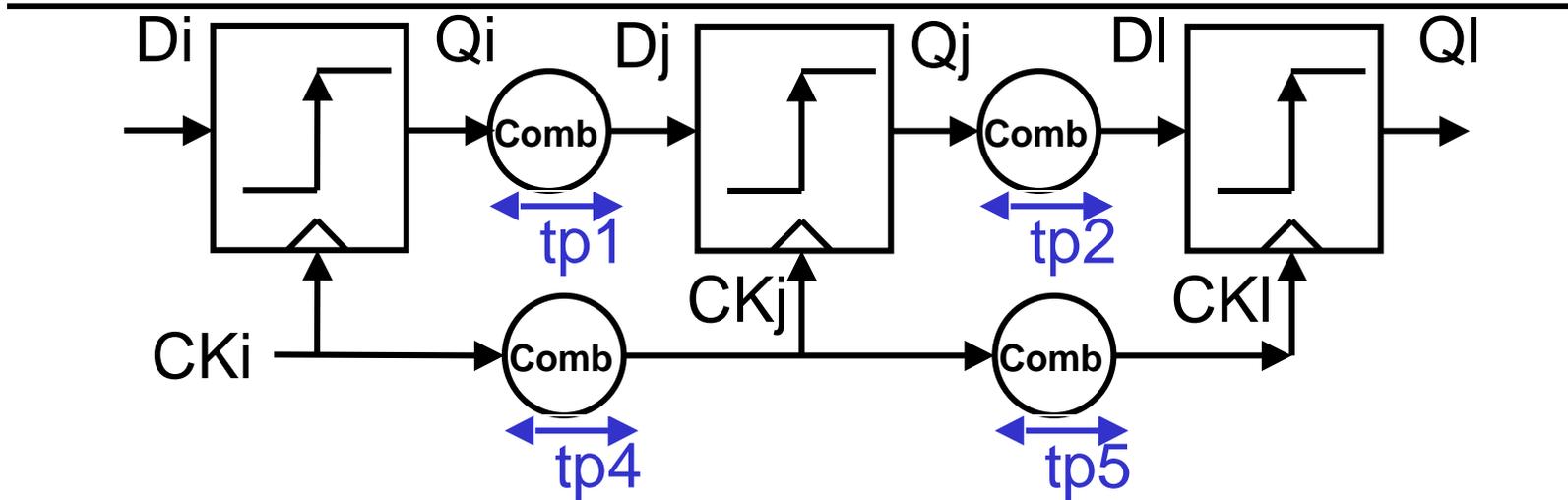Contraintes temporelles: Temps de cycle, Cas général



Chaîne longue----->Temps de cycle

$$\forall l_j, T_{\text{cycle}} > t_{a_max}(Ck_i \rightarrow Q_i) + tp_max(q_i \rightarrow D_j) + tsu(D_j/Ck_j) + tp_max_CK_{ij}$$


Chaîne Courte couple j et l

$$t_{a_min}(Ck_j \rightarrow Q_j) + tp_min(q_j \rightarrow D_l) > th(D_l/Ck_l) + tp_max_CK_{ij}$$




Contraintes temporelles: Ecriture conditionnelle dans les registres

2 Solutions:

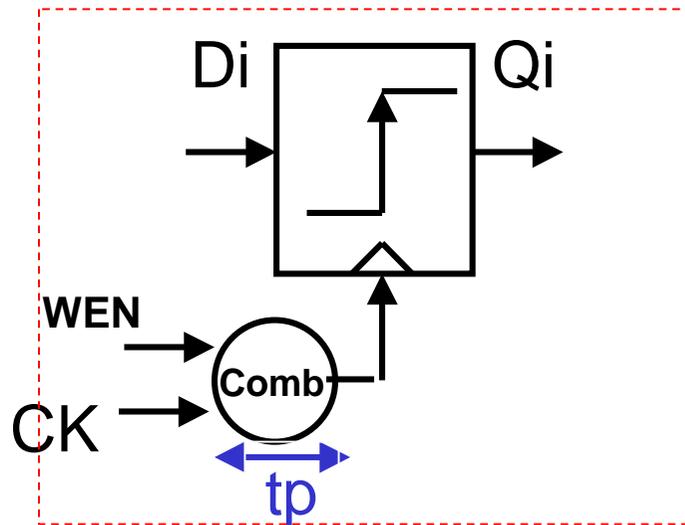

Mauvaise!!

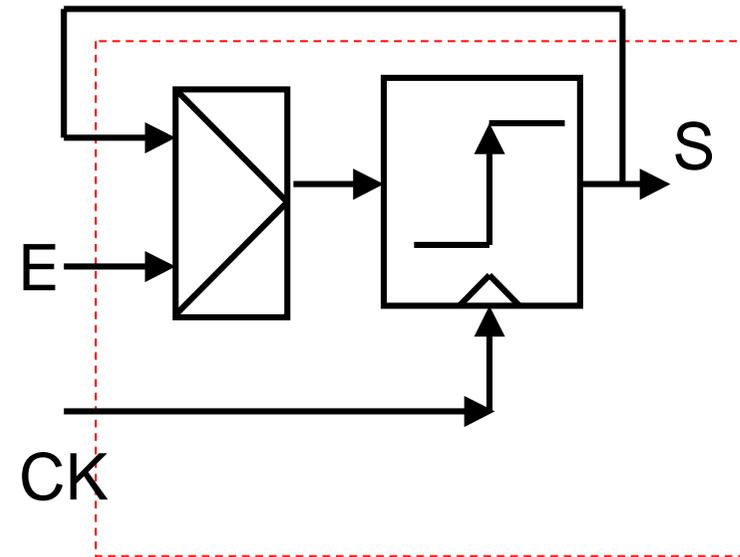


Bonne!!

T_p ---> Skew sur l'horloge

Contraintes sur WEN



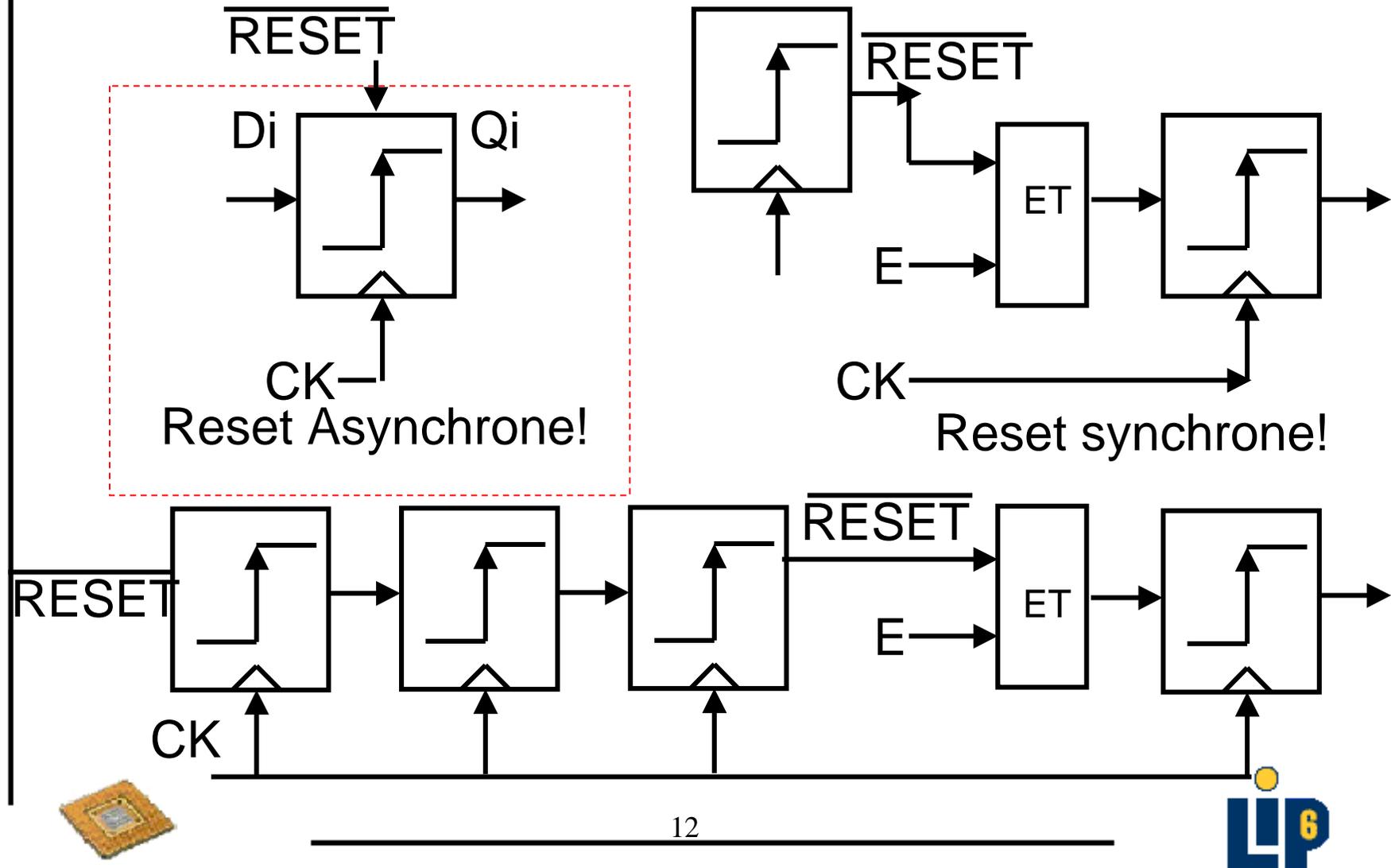Contraintes temporelles: Initialisation, Signal RESET



Contraintes temporelles: Signaux de commande

Priorité TEST > RESET > WEN

